Blatt-Nr.: So11_1	BKT Moers	Arbeitsblatt Caddy++ Schützsteuerung - Lösung	Datum: _____

Laststromkreis

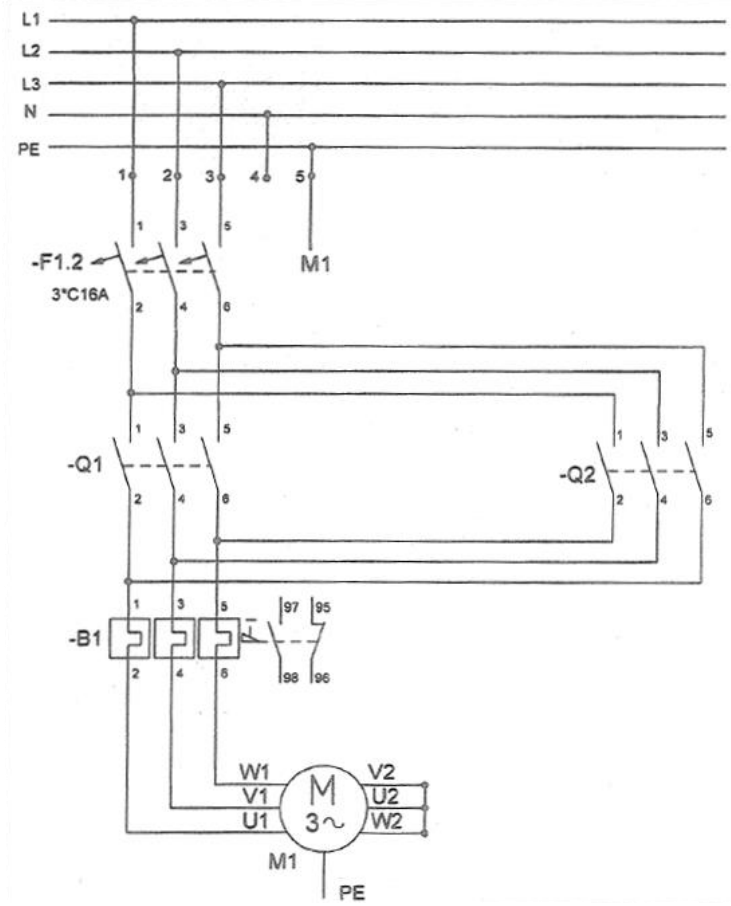
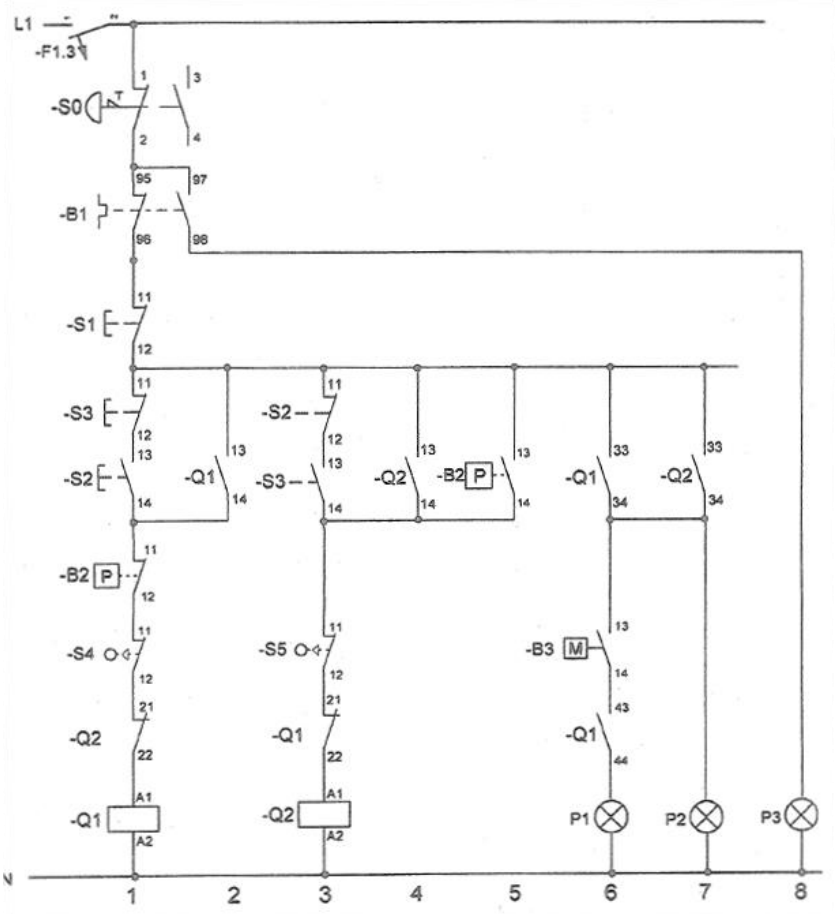
Steuerstromkreis